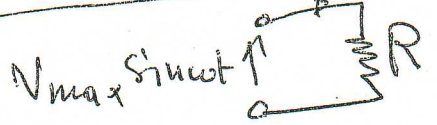


1/ Question de cours

1) Cas d'une Résistance R: $i(t)$




$$i(t) = \frac{V_{max}}{R} \sin \omega t \Rightarrow p(t) = \frac{V_{max}^2}{R} \sin^2 \omega t.$$

$$\sin^2 \omega t = \frac{1}{2} (1 - \cos 2\omega t)$$

$$\Rightarrow P_{moy} = \frac{1}{T} \int_0^T p(t) dt = \frac{V_{max}^2}{2RT} \int_0^T (1 - \cos 2\omega t) dt.$$

$$\Rightarrow P_{moy} = \frac{V_{max}^2}{2R} = V_{eff} \cdot I_{eff} \rightarrow (3 \text{ pts})$$

2/ Cas d'une bobine L: $i(t)$

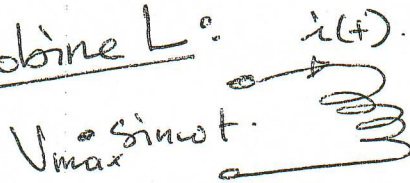

$$V_L(t) = L \frac{di}{dt}$$


$$\Rightarrow i(t) = \frac{V_{max}}{L} \int \sin \omega t dt = -\frac{V_{max}}{L\omega} \cos \omega t.$$

$$\Rightarrow p(t) = -\frac{V_{max}}{L\omega} \sin \omega t \cdot \cos \omega t.$$

$$\sin \omega t \cdot \cos \omega t = \frac{1}{2} \sin(2\omega t)$$

$$\Rightarrow P_{moy} = -\frac{V_{max}^2}{2TL\omega} \int_0^T \sin 2\omega t dt = 0 \rightarrow (1 \text{ pt})$$

3) Cas d'un Condensateur C:

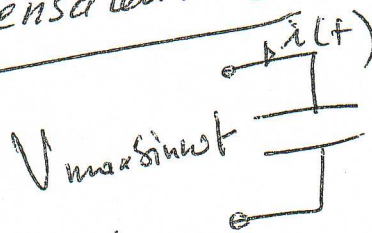

$$i(t) = C \cdot \frac{dv}{dt}$$

$$i(t) = C\omega V_{max} \cos \omega t.$$

$$\Rightarrow p(t) = C\omega V_{max} \sin \omega t \cdot \cos \omega t = \frac{C\omega V_{max}^2}{2} \sin(2\omega t)$$

$$\Rightarrow P_{moy} = \frac{C\omega V_{max}^2}{2T} \int_0^T \sin 2\omega t dt = 0 \rightarrow (1 \text{ pt})$$

Solution Exercice 1

1) $F_{\text{moy}} = \frac{1}{T} \int_0^T f(t) dt$ — (1 pt)

2) $F_{\text{eff}} = \sqrt{\frac{1}{T} \int_0^T f^2(t) dt}$ — (1 pt)

3) - La période du signal d'entrée $v(t)$ est $T_1 = 20 \text{ ms}$
 donc:
$$V_1(t) = \begin{cases} V_m \cdot \sin \omega t & 0 \leq t \leq T_1/2 \\ 0 & T_1/2 \leq t \leq T_1 \end{cases}$$

- La Valeur Moyenne de $V_1(t)$:

$$V_{1\text{moy}} = \frac{1}{T_1} \int_0^{T_1/2} V_m \cdot \sin \omega t dt = \frac{V_m}{T_1 \omega} \times 2 =$$

$$\omega = \frac{2\pi}{T_1} \Rightarrow$$

$$V_{1\text{moy}} = \frac{V_m}{\pi} \quad (1,25 \text{ pts})$$

- La Valeur efficace de $V_1(t)$

$$V_{1\text{eff}}^2 = \frac{1}{T_1} \int_0^{T_1/2} V_m^2 \cdot \sin^2 \omega t dt$$

On sait que: $\sin^2 \omega t = \frac{1}{2} (1 - \cos 2\omega t)$

$$\Rightarrow V_{1\text{eff}}^2 = \frac{V_m^2}{T_1} \cdot \frac{T_1}{2} \cdot \frac{1}{2} = \frac{V_m^2}{4}$$

$$\Rightarrow V_{1\text{eff}} = \frac{V_m}{2} \rightarrow (1,25 \text{ pts})$$

4) - $V_2(t)$ est un signal périodique de période $T_2 = 10 \text{ ms}$
 $T_2 = \frac{T_1}{2} \Rightarrow V_{2\text{moy}} = \frac{1}{T_2} \int_0^{T_2} V_m \cdot \sin \omega t dt$

$$= \frac{V_m}{T_2} \cdot 2 = \frac{2 \cdot V_{\text{max}}}{\pi} \quad (1,25 \text{ pts})$$

- La valeur efficace de $v_2(t)$:

$$V_{2\text{eff}}^2 = \frac{1}{T_2} \int_0^{T_2} V_m^2 \sin^2 \omega t dt$$

$$\Rightarrow V_{\text{eff}} = \frac{V_m}{\sqrt{2}} \quad (1,25 \text{ pt})$$

Solution exercice N°2:

$$T = 8 \text{ div.} \times 2,5 \text{ ms} = 20 \text{ ms}, \quad f = 50 \text{ Hz}, \quad \omega = 100\pi \text{ rad/s}$$

$$1/ \quad i(t) = I_m \sin \omega t$$

Voie A $\rightarrow U_L(t)$, Voie B $\rightarrow U_R(t)$.

- On: $U_R(t) = R i(t) \rightarrow$ en phase avec $i(t)$. (1 pt)

$$U_R(t) = 10 \sin \omega t$$

- d'après les courbe $U_B(t)$ est en avance de phase.

$$\Delta t = 2 \cdot 2,5 = 5 \text{ ms} \rightarrow \varphi = \Delta t \cdot \omega = 90^\circ$$

$$\Rightarrow U_B(t) = 10 \sin(\omega t + 90^\circ) \rightarrow (1 \text{ pt})$$

2/- $U(t) = U_R(t) + U_L(t) \Rightarrow U = \underline{U}_R + \underline{U}_L$ (phasors).

$$\underline{U}_R = 10 e^{j0}, \quad \underline{U}_L = 10 e^{j90^\circ} \Rightarrow \underline{U} = 10 e^{j0} + 10 e^{j90^\circ}$$

$$\Rightarrow \underline{U} = 10 \cdot \sqrt{2} e^{j45^\circ} \Rightarrow U(t) = 10\sqrt{2} \sin(\omega t + 45^\circ) \quad (1 \text{ pt})$$

3/ $|Z| = \frac{V_{\text{eff}}}{I_{\text{eff}}} = \frac{10}{0,0141} \approx 709 \Omega$; $R = \frac{U_{R\text{max}}}{I_{\text{max}}} = 500,5 \Omega$.

$$|Z|^2 = R^2 + (L\omega)^2 \Rightarrow L = \sqrt{\frac{|Z|^2 - R^2}{\omega^2}}$$

$$\Rightarrow L = 1,59 \text{ H}$$

4) $\text{tg} \phi = \frac{L\omega}{R} \approx 1 \Rightarrow \phi \approx 45^\circ \rightarrow$ cohérente avec c

la mesure. ($\phi \approx \Delta t \cdot \omega \approx 45^\circ$). (2 pt)

(page 1)

5) - $P_{act} = V_{eff} \cdot I_{eff} \cdot \cos \Phi = 0,1 \text{ W}$ - (0,5 pt)

- $Q = V_{eff} I_{eff} \sin \Phi = 0,1 \text{ VAR}$ - (0,5 pt)

- $S = U_{eff} I_{eff} = 0,141 \text{ VA}$ - (0,5 pt)

- $FP = \frac{P}{S} = \cos \Phi = 0,707 \rightarrow$ (0,5 pt)

page 4